KiCad便覧

独自ハードの第一歩「基板設計」の基礎



目次

- はじめに	
・基板(PCB)にまつわるフリーソフト・サービス	P3
• 環境構築	P4
- 基本操作	
・KiCadの各種機能	P5
- Schematic Editor	P6
- PCB Editor	P7
・2層基板のレイヤー	P8
- 設計	
- PCB設計の流れ	P9
• 設計要件	P10
- 1. 回路図作成	P11
・2.フットプリント割り当て	P13
• 3. 基板のルーティング	P15
- DXFの読み込み	P18

• 発注

- DRC(デザインルールチェック)
- ・ガーバー出力
- ・ドリル出力
- 入稿

- 発展(シンボル・フットプリント作成)
 - 目次
- 発展(大電流 高電圧)
 - 目次
- 発展(微小電流・電圧)
 - 目次
- 発展(高周波)
 - 目次

はじめに

基板 (PCB) にまつわるフリーソフト・サービス

KiCad ← 今回使う

オープンソースのPCB開発統合環境。

Raspberry Piの設計に使われている事でも有名。多層・大規模PCBなど本格的な設計が可能。プラグインで機能をどんどん拡張できる。UIが古臭いなどとEAGLE勢からケチを付けられていたがKiCad6で刷新、7で洗練された。これにて最強。

Library Loader ← 今回使う

AltiumやKiCadなどの主要なPCB CADに好きな部品を手軽に追加できる。 イギリス・SamacSysの巨大な部品データベースを利用可能で 大抵ここで揃う。KiCadの標準ライブラリは種類が限られているので 導入すると開発が快適。

LTspice

ホビー用途で最も人気があるであろう回路シミュレーター。 元々はアナデバが社内向けに開発していたソフトで、現在では 無料で公開されており部品も自由に追加できる。 数百MHzまでの集中定数回路に適する。LTLINEモデルがあるので 分布定数も表現できるが高周波の評価は後述のQucsStudioを推奨。

QuesStudio

数GHzまでの分布定数回路の評価に適した無償シミュレーター。 LtspiceはSパラメータの計算を時々間違えるので フィルタ設計やインピーダンスマッチング用途にはQucsが実用。 ただし電流計コンポーネントを測定箇所に配置する必要があり、 回路構成をあれこれ変えて試したい時はLtspiceが使いやすい。

Sonnet lite

USBやWiFi、PCleなど高周波回路のPCB設計に便利な電磁界シミュレーター。 ガーバー(PCBのパターン情報)やDXF(CADの2D図面)をそのまま計算に かけられる。しかし最近はMatlabのRF PCB Toolboxの方が個人的に好き。

Kicad-jlcpcb-tools

JLCPCBの発注に必要なzipファイルを1クリックで生成できる。


環境構築(一例)

「KiCad8.**」と「Library Loader v2.5*」のインスト―ル後の手順


① 任意の場所に以下のような2つのディレクトリを作る

¥KiCad7 — ¥Library カスタムライブラリ保存先 ¥Projects KiCadプロジェクト保存先

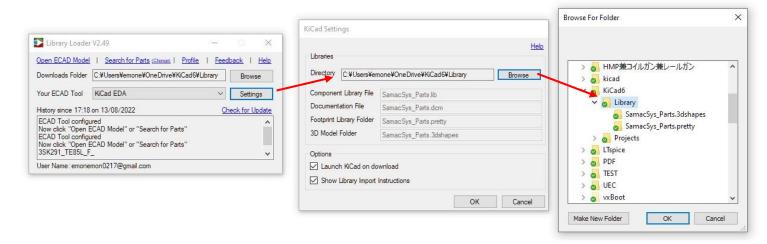② Library Loaderを起動しログイン後、Settingから\Libraryを選択



③ KiCadを起動し、シンボル(回路記号)とフットプリント(部品形状)を登録

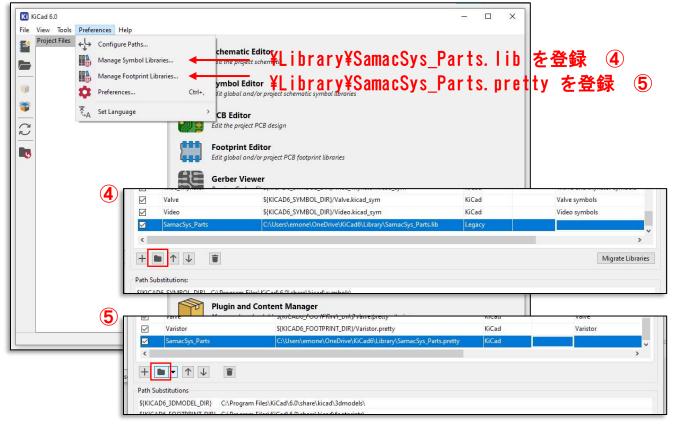


以後、¥Libraryにlibファイルを入れると自動で解凍・追加される

基本操作

KiCadの各種機能

起動時の初期画面

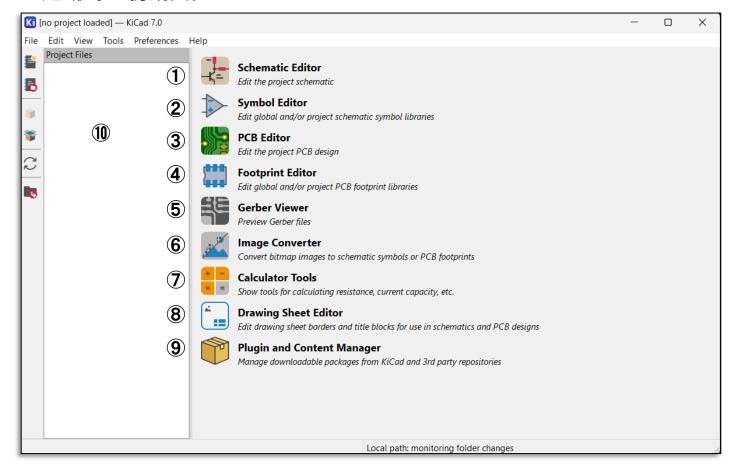

主な機能

- ① 回路図エディター
- ② シンボルエディター
- ③ PCBエディター
- 4 フットプリントエディター
- ⑤ ガーバービューワー
- ⑥ イメージコンバーター
- ⑦ 計算機ツール
- ⑧ 図面シートエディター

回路図の作成

回路記号の作成・管理

実際の基板形状、配線

フットプリントの作成・管理

基板製造データの閲覧

任意の画像を設計データに変換


回路定数、インピーダンスの基本計算

回路図のレイアウト編集

- ⑨ プラグイン&コンテンツマネージャー 拡張機能やUIテーマのダウンロード・追加。各種基板メーカーから 注文の作業を簡易化するプラグインも提供されている。
- ① プロジェクトヒエラルキー ディレクタに含まれるファイル一覧
- ※初回起動時「KiCadの設定パス」に関するダイアログが表示される場合があるが、その時はデフォルト設定を選択する。

Schematic Editor (旧Eeschema)

回路図を設計するエディター画面

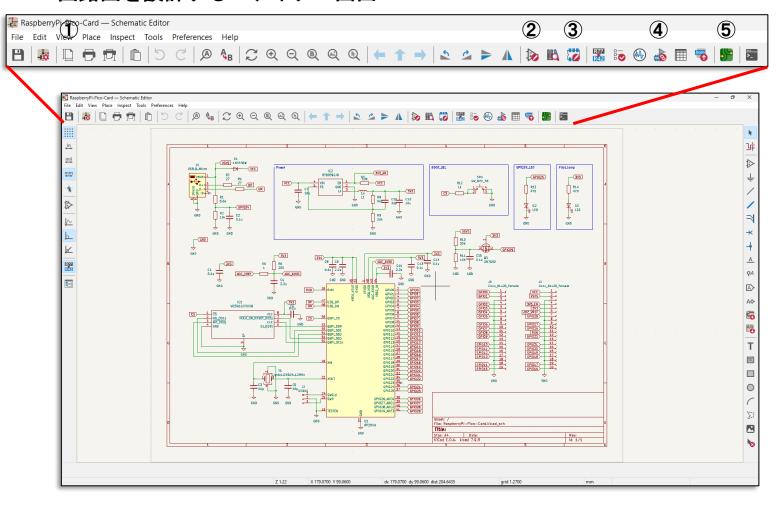

主な機能

- ① 図面情報編集
- ② シンボルエディター
- ③ フットプリントエディター
- ④ 割り当てツール
- ⑤ PCB Editor移動

図面サイズ、設計者名など 任意の回路図記号を作れる 任意のフットプリントを作れる 記号⇔部品形状の紐づけ PCB設計画面へ移動

ショートカットキー

A : 部品を配置

₩∶配線

M : 配線・部品を移動

E : プロパティ編集(対象にカーソルを合わせて押す)


D : データシート閲覧(登録されていれば)

X or Y : 部品をX or Y軸で反転

Ctrl+L : グローバルラベル (離れた端子同士の接続に)

PCB Editor

実際の部品レイアウト・基板外形を設計するウィンドウ

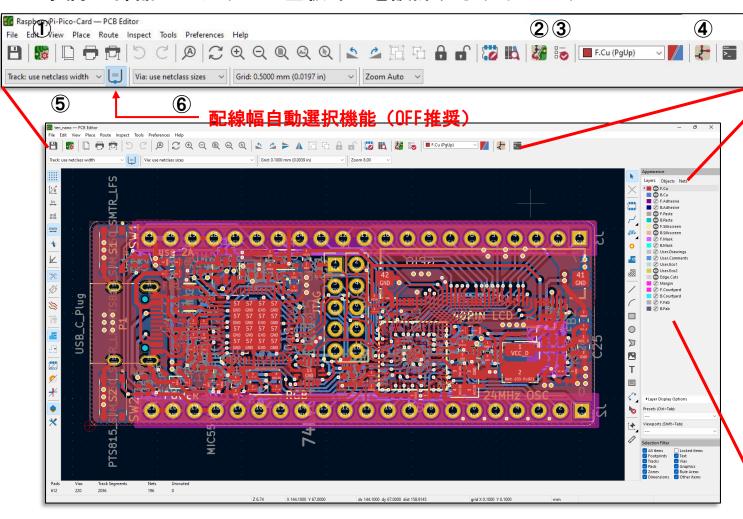

主な機能

- ① ボード設定
- ② 回路図からPCBの更新
- ③ ルールチェッカー
- 4 Schematic Editor移動
- ⑤ 配線幅選択・追加
- ⑥ ビアサイズ 選択・追加

基板の設計要件

回路図から部品を読み込む

設計が要件に即しているかチェック

基板設計画面へ移動

ショートカットキー(E、MキーはEeschemaと同様)

X : 配線

F: フリップ(裏面/表面に部品を移動)

D: 配線・部品をドラッグ(接続を保ちながら移動)

B: ベタの更新・塗りつぶし

V : レイヤーの移動(2層の場合、裏・表切り替え)


Alt + 3 : 3Dビューワー表示

2層基板のレイヤー

O User.7

user.8


User.9

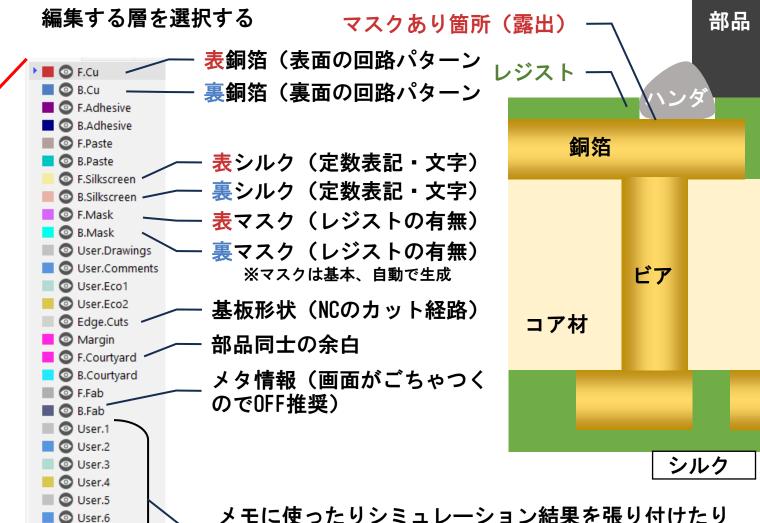

メモに使ったりシミュレーション結果を張り付けたり 自由に使えるところ

レイヤーの透明度設定

各層の透明度を調整。薄っすら裏のレイヤーが視認できる程度が最適

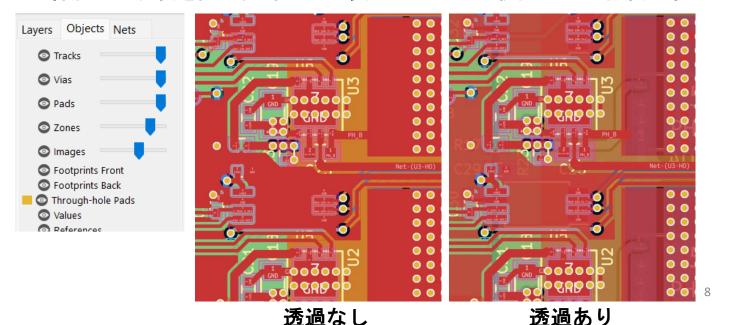

設計

PCB設計の流れ

Schematic Editor

- ① 回路記号(シンボル)の用意
- ② 回路図を引く
- ③ 記号に番号を割り振る(アノテーション)
- ④ 実際の部品形状(フットプリント)を記号に割り当てる



回路図から基板を更新



必要に応じて回路を修正

適時修正

PCB Editor


- 4) デザインルールを設定(製造メーカーのサイト参照)
- ⑤ フットプリントの用意
- ⑥ 基板外形をEdge. Cuts層に書く(or DXF形式でインポート)
- ⑦ 部品を配置する
- ⑧ 補助線に従って部品を配線する
- ⑨ エリア指定・ベタアース (GND) を張る
- **⑩ DRC(デザインルールチェック)を走らせる**

他CAD

- ⑥'筐体などに合わせて基板外形を設計
- ⑥'DXFで出力

※ DXFの出力方法(Fusion360の場合)

基板モデルの形状をスケッチに転写→スケッチからDXFで保存

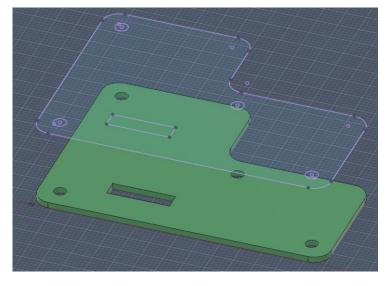




KiCadでの読み込み方法は後述

設計要件

自動点灯機能付きUSBライトを作る

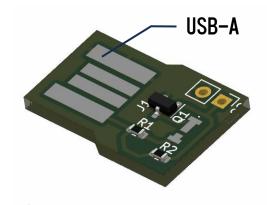




動作概要

- 給電はUSBバス(5V)
- 暗転時に点灯、明転時に消灯

回路図

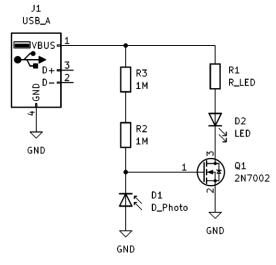

部品

J1 : USB-A


R1 : 電流制限抵抗 R2,3 : バイアス抵抗

D1: PINフォトダイオード

D2 : LED

Q1 : MOS-FET

R1 (電流制限抵抗) の決定

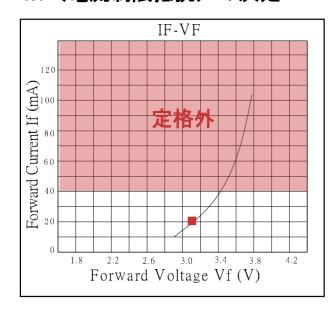

①LEDのデータシートから流したい電流 I の順電圧Vfcを読み取る。

左図の場合、20mAの時3.1V

- ※データシートが無い型番不明のLEDは Vfcを測定する。
- ②LEDの両端電圧がVfcになるように制限 抵抗R_LEDの値を計算する。

(使用するMOS-FETのオン抵抗は5Ω程度)


10

$$R_{LED} = \frac{5.0V - Vfc}{I \ mA} - 5\Omega$$

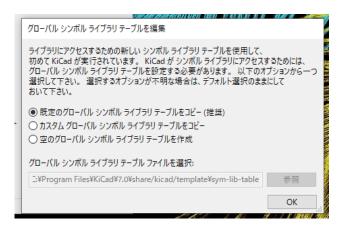1. 回路図作成

作りたい基板の回路を「シンボル(回路記号)」で表現する。

- ① 新規プロジェクトを作成してSchematic Editorを起動
- ②「既定のグローバルライブラリ」を選択(初回起動時のみ)




- ② エディター画面が表示されたら「シンボル追加ボタン」or「Aキー」 を押してライブラリを読み込む
- ③ シンボル選択画面が出るので「usb」と入力してUSB_Aを選択



④「OK」or「Enterキー」でエディター画面にシンボルが追加される

OK キャンセル (C)

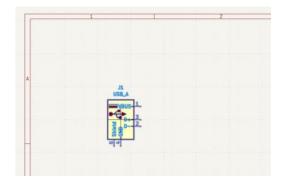

□ 繰り返しコピーを配置

☑ すべてのユニットを配置

回路図は基本的に 左から入力→右から出力 の順番に引くため、今回入力となる USBは左端あたりに配置する


⑤ ②~④と同じ手順で抵抗やLEDを追加する

部品検索ワードの対応


抵抗器 : r 選んだLEDによってはこの グラウンド : gnd 限りではない。Samacsysを LED : led 利用してシンボルを別途 MOS-FET : 2n7002 KiCadに追加すること。

フォトダイオード : photo


⑥「シンボルのピン上でクリック」するか「Wキー」を押して配線する

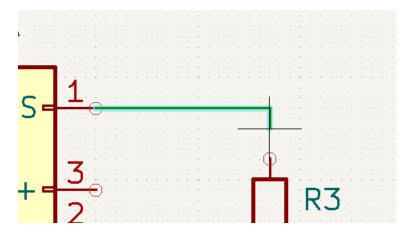

配線がシンボルに被る状態 は望ましくない。

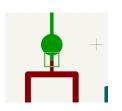


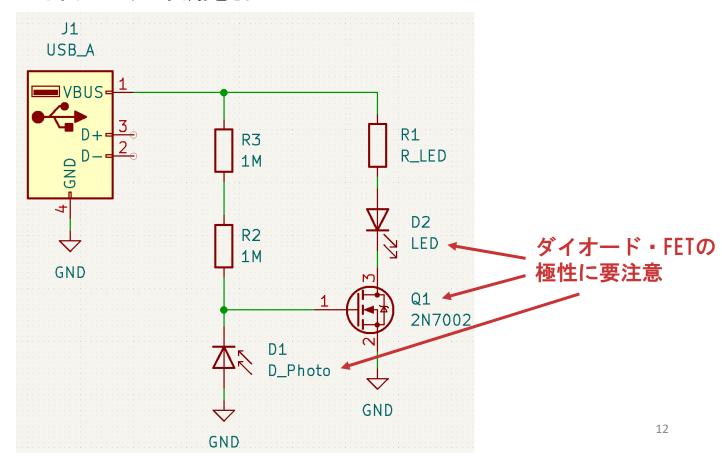⑦ 部品の向きや位置はRキー(回転)やX(反転)などで適宜調整して下図のように回路を引く



2. フットプリント割り当て

シンボルと実際の部品端子形状を紐づける作業(赤部分が銅のパッド)

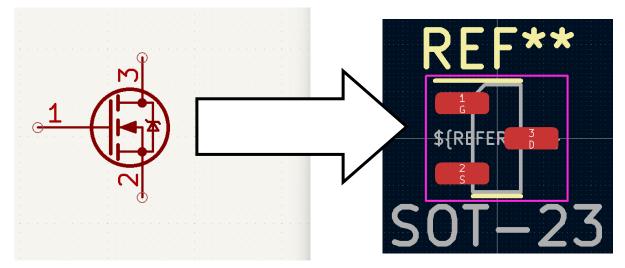


割り当て前に一旦部品番号をリセットすることを推奨

① ツールバー右側にある割り当てツールを起動する




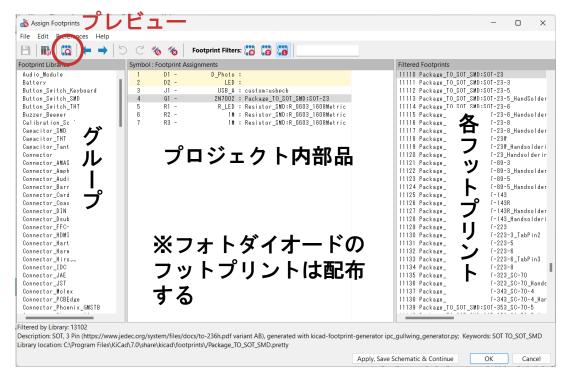- ※ライブラリ互換に関する メッセージが出る場合は YESを選択して変換する。
- ② 選択したプロジェクト内部品に対して右のリストからダブルクリックして全ての部品に適応する。プレビューを表示すると分かりやすい。





③ 最後「Apply, Save Schematic & Continue」を押して完了


部品形状に関する情報

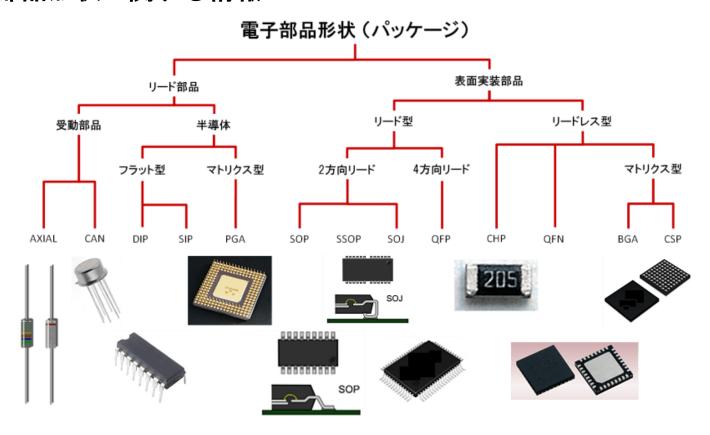

今回使う部品の形状・フットプリント

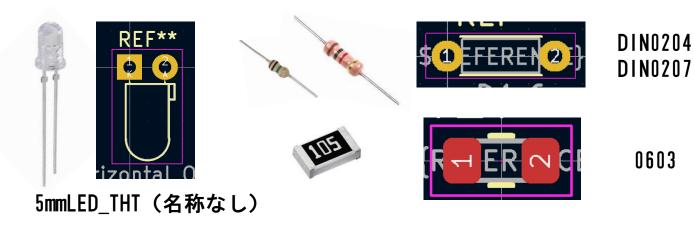

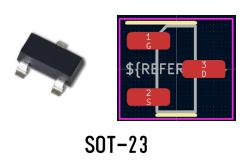

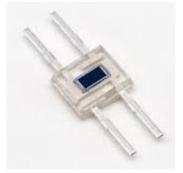

S4204 (特殊SMD)


3. 基板のルーティング

割り当てたフットプリントを実際に配置して基板を作る


- ① PCB Editorを起動
- ② ツールバーからPCBの更新ユティリティーを起動



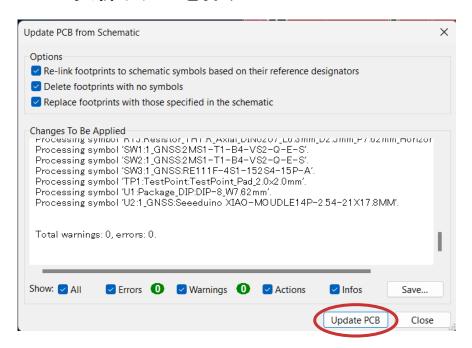
② 全てのオプションにチェックがされていることを確認してから PCBの更新ボタンを押す



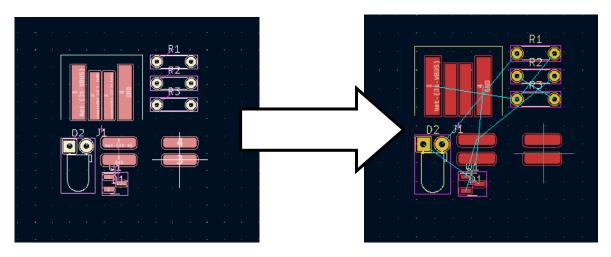
③ 回路図で指定した部品が読み込まれたら適当な場所でクリックしてフットプリントを一旦置く。(製図枠内の端が好ましい)



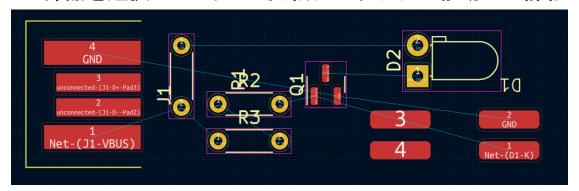
④ コネクターなどの位置がある程度決まっている部品から並べる 部品を選択してRキーで回転、ドラッグで移動 ※詳細はP7参照



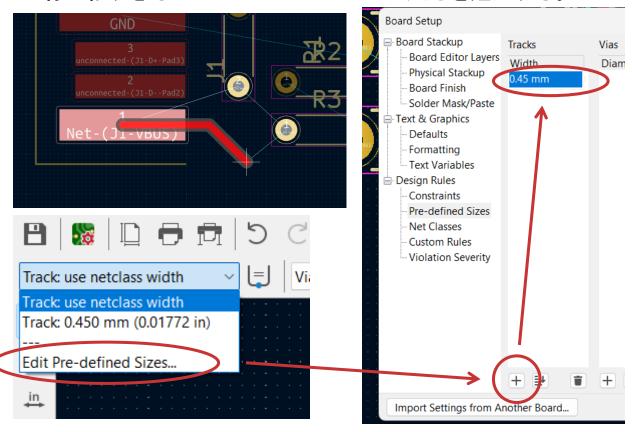⑤ 部品同士をXキーを押して配線する。デフォルトでは0.25mmと 線が細すぎるため左上のメニューから太さを追加する。



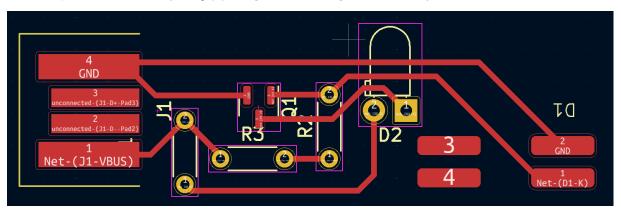⑥ 未配線を表す青く細いハイライト線が無くなるまで配線を 地道に進める。部品位置は適宜調整する。



\(\frac{1}{2}\)

...


ብሁ

C


 \sum


M

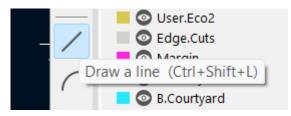⑦ 右横のレイヤーから「Edge. Cuts」を選択してライン描写ボタンを 選択する。(DXFで外形情報を読み済みの場合は⑨に進む)




⑧ クリックすると基板の外形を描けるので好きな形に引く。

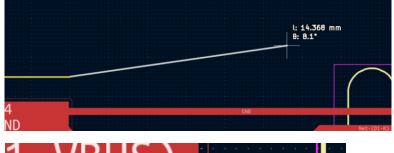

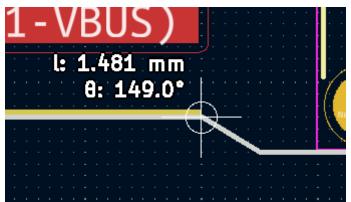

カーソルをあてたときに丸い アイコンが表示された所で クリックすること。 このアイコンが表示されていない 所でラインを引き終えると 繋がっているように見えても 接続されていない状態になる。

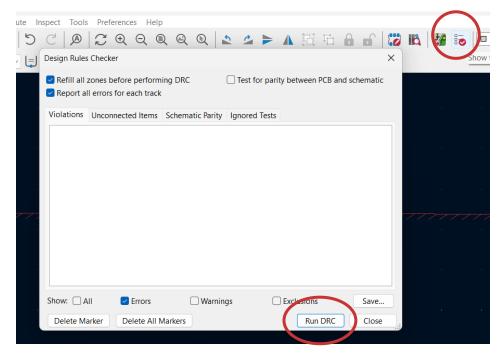
9 外形が描けたら上のツールバーからDRCを実行する。 エラーが表示されたら指示に従い修正すること。




DXFの読み込み

KiCadのCAD機能は貧弱なので寸法の決まった形状は他CADで設計して DXFファイル形式でKiCadに読み込む。


① グリッドサイズをmmに変更(mmならどれでも良い)

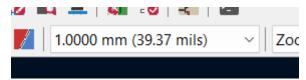

② 左上メニューからグラフィックのインポートを選択

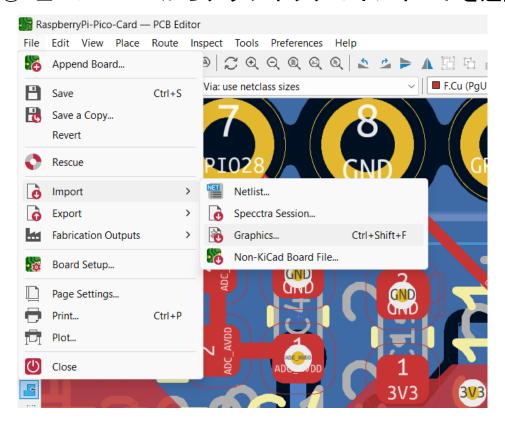

③ ツールウィンドウからファイルを選択してインポート

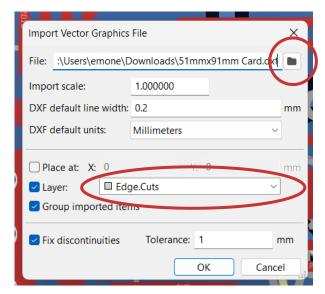


DXFファイルを選択

レイヤーが「Edge. Cuts」に なってる事を確認


タイトル 本文


① 小タイトル

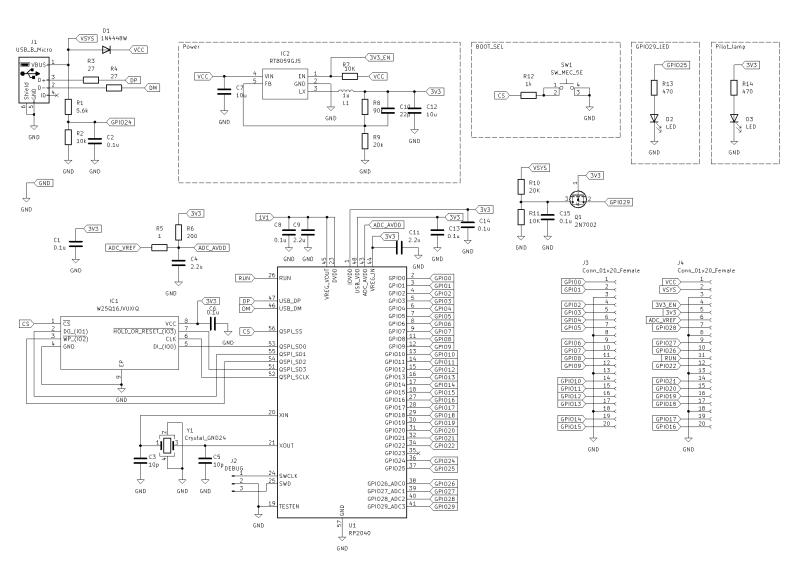


タイトル 本文

本文
① 小タイトル
It: Gerber V Output directory:

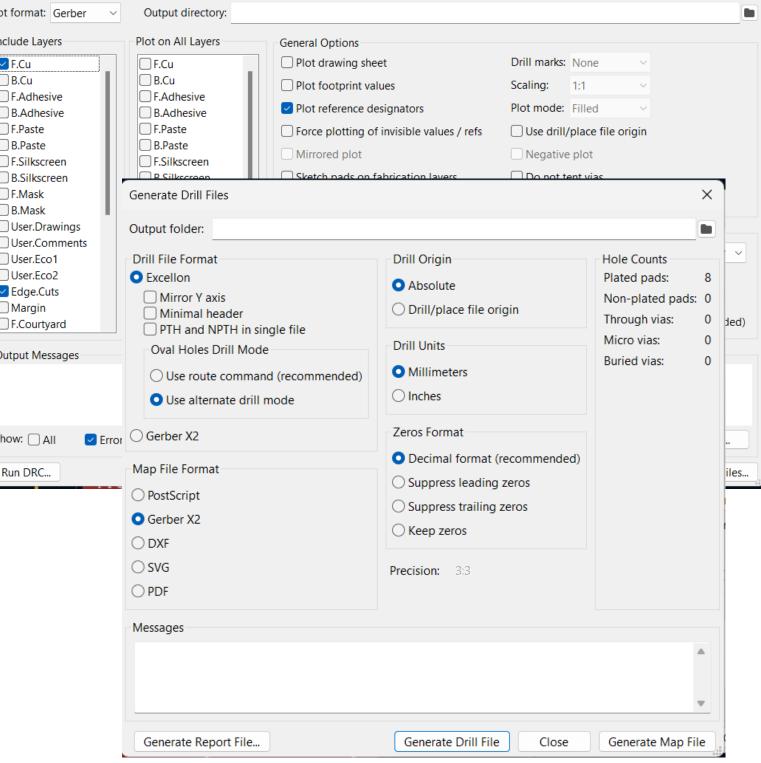

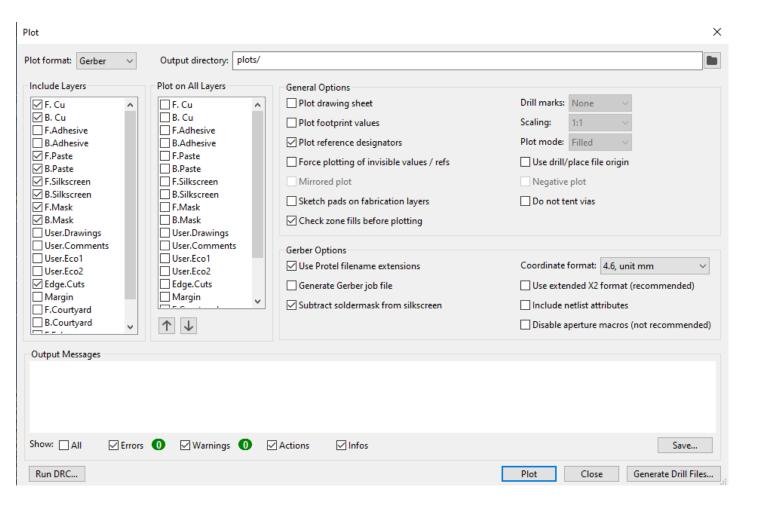

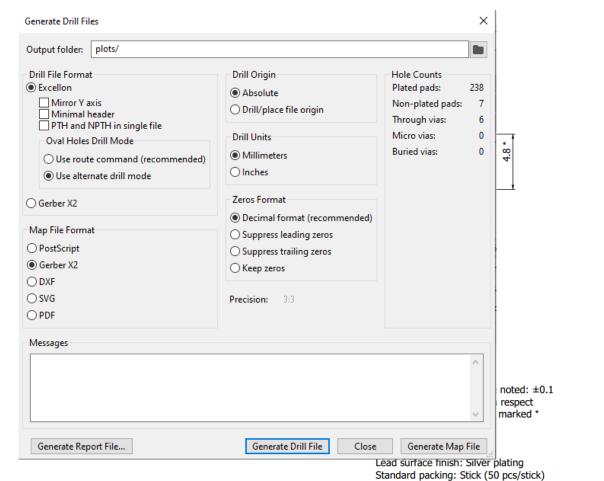

KMPDA0120E

電気的に正しいかは判定してくれない →結局つないだ通りの回路になる

意図しない結合〇 電気的な正しさ×

意図しない配線の結合、未配線に気を付ける

デザインルール

	基板加工機	業者J
層	1 (片面)	2~

タイトル

タイトル 本文

① 小タイトル

タイトル 本文

① 小タイトル